

Comment allumer deux ampoules ?

- avec 2 ampoules basse consommation

avec 2 ampoules basse consommation ?

The diagram illustrates a series circuit. A battery is connected to a switch and two light bulbs. The first bulb is labeled 'ampoule à incandescence' and the second is labeled 'ampoule basse consommation'. The circuit is completed by a wire connecting the two bulbs.

Comment allumer des ampoules avec 2 ampoules basse consommation ?